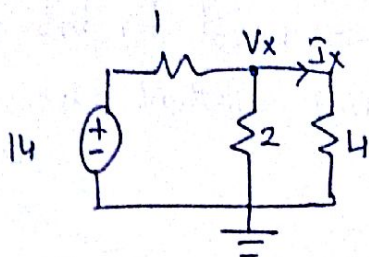


1)



KCL at V_x


$$\frac{V_x - 14}{1} + \frac{V_x}{2} + \frac{V_x}{4} = 0$$

$$4V_x - 56 + 2V_x + V_x = 0$$

$$V_x = 8V$$

$$\therefore I_x = \frac{8}{4} = 2A$$

b)

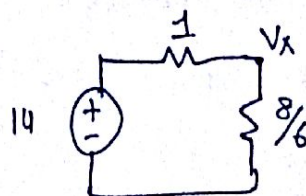


$$V_x = \left(\frac{8/6}{1 + 8/6} \right) 14 = \frac{4}{7} \times 14 = 8V$$

$$I_x = \frac{2}{6} \cdot I_{total}$$

$$I_{Total} = \frac{14}{7} \times 3 = 6A$$

$$\therefore I_x = 2A$$

2) a)

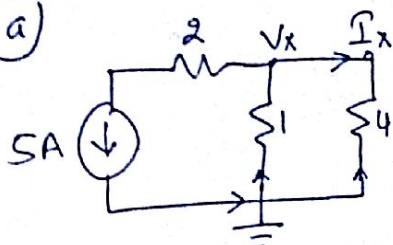

KCL at V_x $\frac{V_x}{1} + \frac{V_x}{4} + 5 = 0$

$$V_x = -4V$$

$$I_x = -1A$$


b

$$I_x = -\left(\frac{1}{5}\right) \times 5A$$

$$= -1A$$

$$V_x = I_x \cdot 4 = -4V$$

3)

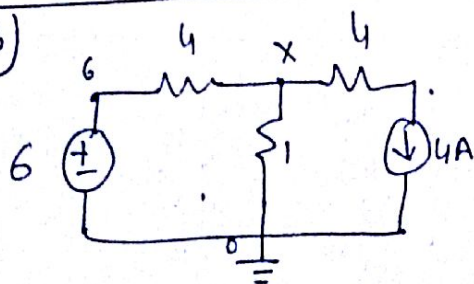


KCL at X $\frac{X-6}{4} + \frac{X}{1} + 4 = 0$

$$X - 6 + 4X + 16 = 0$$


$$5X = -10$$

$$X = -2V$$

By Superposition.

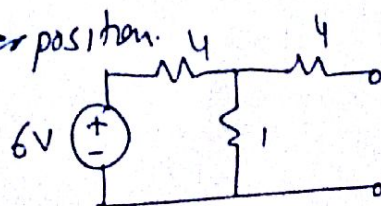


$$= V_x = \frac{1}{5} \times 6V$$

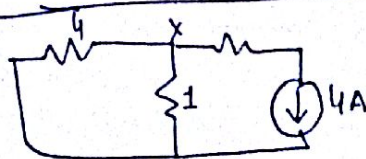

$$= V_x = \frac{8}{5} - \frac{4}{5} \times 4V = -\frac{16}{5}V$$

$$\therefore V_x = \frac{6}{5} - \frac{16}{5} = -2V$$

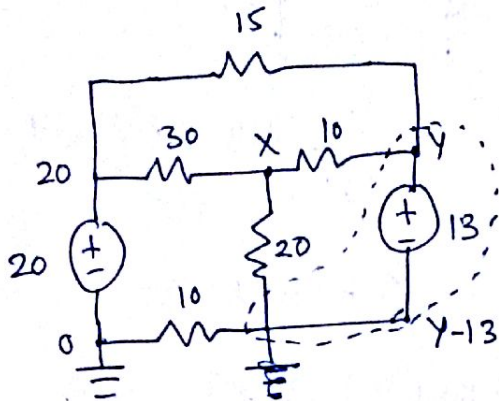- 4) When no specific method is mentioned in the question, then you are free to choose any method for circuit analysis.



KCL at X

$$\frac{X-20}{30} + \frac{X-Y}{10} + \frac{X-(Y-13)}{20} = 0$$

$$2X-40 + 6X-6Y + 3X-3Y + \frac{39}{2} = 0$$

$$11X - 9Y = 19 \quad \text{--- (i)}$$

KCL at supernode Y.

$$\frac{Y-13-0}{10} + \frac{Y-13-X}{20} + \frac{Y-X}{10} + \frac{Y-20}{15} = 0$$

$$6Y-78 + 3Y-39-3X + 6Y-6X + 4Y-80 = 0$$

$$-9X + 19Y = 197 \quad \text{--- (ii)}$$

$$\therefore X = 14, Y = 17$$

- 5) I'll briefly discuss the solutions now onwards.


KCL at X $\frac{X-240}{3} + \frac{X-6}{6} + 10 = 0$

KCL at Y. $\frac{Y-X}{6} + \frac{Y}{24} + \frac{Y-60}{12} = 0 \Rightarrow \begin{matrix} X = 180 \\ Y = 120 \end{matrix}$

6) KCL at X

$$\frac{(X-50)-300}{90} + \frac{X-50}{10} + \frac{X-300}{10} + \frac{X-50}{90} = 0$$

$$X = 175V$$

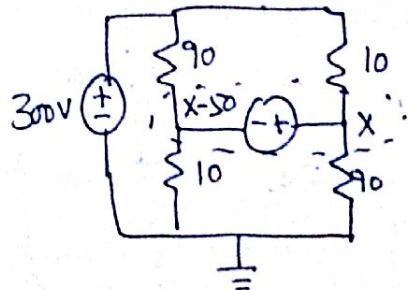

7)


$$I = \frac{x-1}{125}$$

KCL at X $\frac{x-10}{1} + \frac{x-1}{125} + 99I = 0$

$$\Rightarrow x = 6V, I = \frac{5}{125} A$$


3

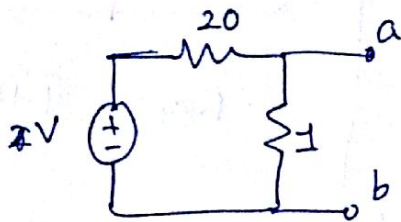8) For thevenin eq. we need to find V_{OC} and R_{TH} .




$$V_{OC} = \frac{1}{21} \times V = \frac{V}{21}$$

$$R_{TH} = \frac{20}{21} \Omega$$

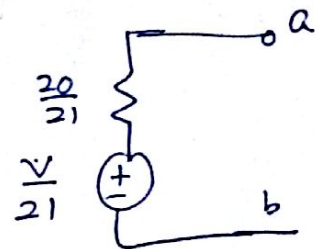


9) By Considering 4V

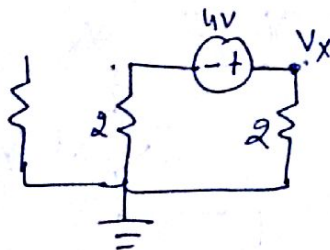

$$\therefore V_{X1} = 2V$$


By Considering 4A

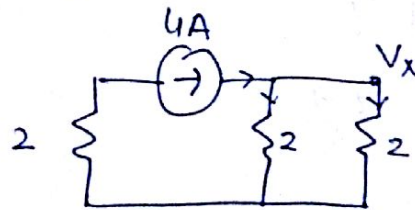

$$V_{X2} = 2 \times 2 = 4V$$


$$\therefore V_X = 6V$$

10) By Considering 6A

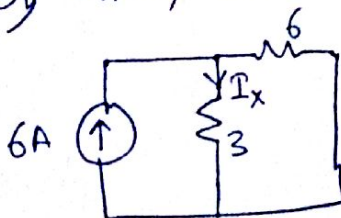

$$I_{X1} = \frac{6}{3+6} \times 6 = 4A$$

By Considering V

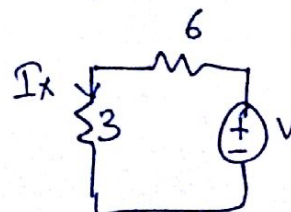


$$I_{X2} = \frac{V}{9} A$$

$$\therefore I_X = \left(4 + \frac{V}{9}\right) A$$

11) Norton eq across 3V source.


To find I_{sc} , we short ckt 3V

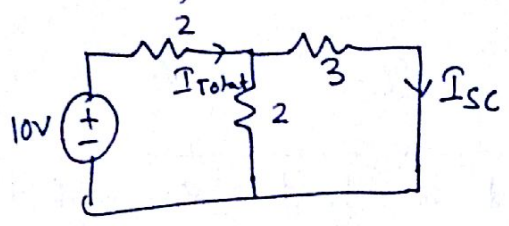


$$I_{total} = \frac{10}{2 + \frac{6}{5}} = \frac{50}{16} \text{ A}$$

$$I_{sc} = \frac{2}{5} I_{total} = \frac{50}{16} \times \frac{2}{5} = \frac{5}{4} \text{ A}$$

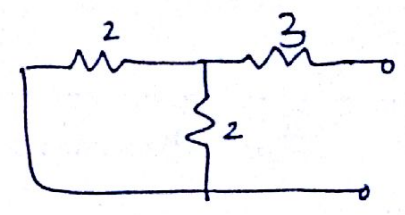To find R_{No} , openckt and zero sources.



$$\therefore R_{Th} = 4 \Omega$$

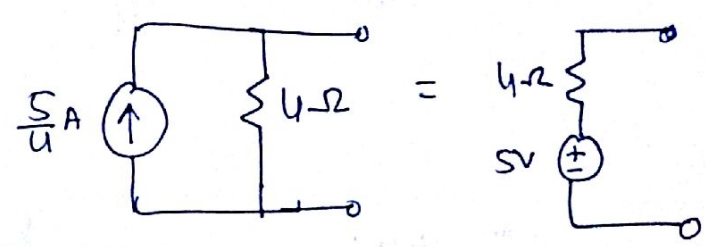

12) KCL at Y.

$$\frac{Y-4}{1} + \frac{Y-X}{5} = 0$$

also $V_X = -6V_Y$

\therefore solving these we get
 $X = -10V$

